

Was ist der elektrische Stromkreis?

Öffne die Lernsoftware auf <https://www.lew-3male.demediag6360/thema1der-elektrische-stromkreis.swf> und schreibe dir handschriftlich die wichtigsten Informationen heraus.



Der elektrische Strom besteht aus..

Woraus besteht ein elektrischer Stromkreis? Schreibe mithilfe des Lernspiel die Bauteile auf. Skizziere einen Stromkreis mit Schaltzeichen.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Du darfst dir dann - wenn du willst - das Stromdiplom ausdrucken.

Spannung, Stromstärke und Widerstand

Öffne die Internetseite https://www.lew-3male.de/media/6361/thema_2_spannung_stromstaerke_widerstand.swf und führe die Aufgabe durch. Notiere dir die wichtigsten Informationen handschriftlich hier.



Was ist Spannung?

Was ist Stromstärke?

Was ist ein Widerstand?

Was ist das Ohmsche Gesetz?
