

Was ist der elektrische Stromkreis?

Öffne die Lernsoftware auf <https://www.lew-3male.demia6360/thema1der-elektrische-stromkreis.swf> und schreibe dir handschriftlich die wichtigsten Informatio-



Der elektrische Strom besteht aus..

Woraus besteht ein elektrischer Stromkreis? Schreibe mithilfe des Lernspiel die Bauteile auf. Skizziere einen Stromkreis mit Schaltzeichen.

Du darfst dir dann - wenn du willst - das Stromdiplom ausdrucken.

Spannung, Stromstärke und Widerstand

Öffne die Internetseite https://www.lew-3male.de/media/6361/thema_2_spannung_stromstaerke_widerstand.swf und führe die Aufgabe durch. Notiere dir die wichtigsten Informationen



Was ist Spannung?

Was ist Stromstärke?

Was ist ein Widerstand?

Was ist das Ohmsche Gesetz?
