


Elektrotechnik: LEDs (Licht emittierende Dioden)

1


LEDs (Light Emitting Diode = leuchtende Diode)

wandeln elektrische Energie in Licht.
Fließt durch eine LED elektrischer Strom in Durchlassrichtung, so strahlt sie Licht.

- 5 Das bedeutet, dass LEDs **gepolt** sind. Sie haben einen Anodenanschluss und einen Kathodenanschluss. An den **Anodenanschluss muss die "+" Seite** der Spannungsquelle und an den **Kathodenanschluss die "-" Seite** der Stromquelle angeschlossen werden. Nur so leuchtet sie. Verwechselt man die Anschlussseiten, so **sperrt** sie. Es kann kein elektrischer Strom durch sie hindurch fließen. Sie
- 15 leuchtet nicht.

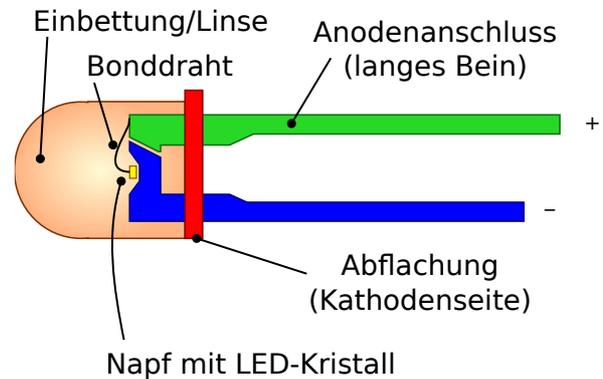

LED-Aufbau (Schema)

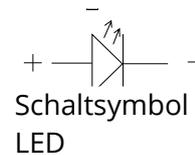

An der Diode selbst kann man die **Anode**



Merkhilfe

- + ist "mehr" -> **längeres** Bein ist "mehr"
- - ist "weniger" -> **abgeflachte** Seite hat "weniger" Material
- Schaltsymbol hat eine **Wand** | dort kommt kein Strom durch:

2


Flussspannung & Vorwiderstand

LEDs müssen vor zu großen Strömen und Spannungen **geschützt** werden. Sind sie zu groß, so wird die LED zerstört.

- 5 Die **Tabelle** rechts gibt eine grobe Übersicht darüber, mit welchen **Spannungen** („Flussspannungen“) verschiedene LEDs in der Regel betrieben werden können.
- 10 Um eine entsprechende Spannung an der Diode anzulegen, muss mit einem in Reihe vorgeschaltetem Widerstand, dem **Vorwiderstand (R_V)**, gearbeitet werden.
- 15 **Dieser muss berechnet werden.** Dazu wird die Spannung am Vorwiderstand (U_R) und die Betriebsstromstärke (I_F),

$$U_R = U_{ges} - U_F \quad \text{damit genau} \quad R_V = \frac{U_R}{I_F}$$

LED Farbe	LED Durchlassspannung U_{LED} / U_F
rot	1,6 V
grün	2,2 V

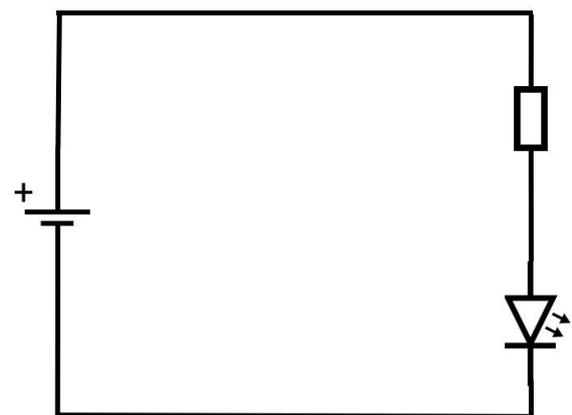

Schaltskizze: Vorwiderstand und LED

