



Berechnen Sie für die gemischte Schaltung mit den Widerständen

$$R1 = 50 \Omega$$

$$R2 = 100 \Omega$$

$$R3 = 80 \Omega$$

alle Ströme,  
alle Spannungen und  
alle Leistungen.



Lösungen

Gemischte Schaltung