


Gruppe B

Notenspiegel						
Note	1	2	3	4	5	6
Punkte	37½	33½	27½	20½	12½	0

Punkte: / 41


Note

- ① An einer Steckdose liegt eine Spannung von 230 V. Nach dem Einschalten des Wasserkochers mit der Leistungsschildangabe 230 V / 2 kW sinkt die Spannung an der Steckdose auf 221 V. / 8
- a) Erklären Sie, warum die Spannung beim Einschalten des Gerätes sinkt?
 - b) Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild mit der Spannungsquelle und allen im Stromkreis liegenden Widerständen. (Strom- und Spannungspfeile nicht vergessen!)
 - c) Berechnen Sie den Widerstandswert des Wasserkochers nach den Leistungsschildangaben.
 - d) Berechnen Sie die Leistungsaufnahme des Wasserkochers bei 221V?

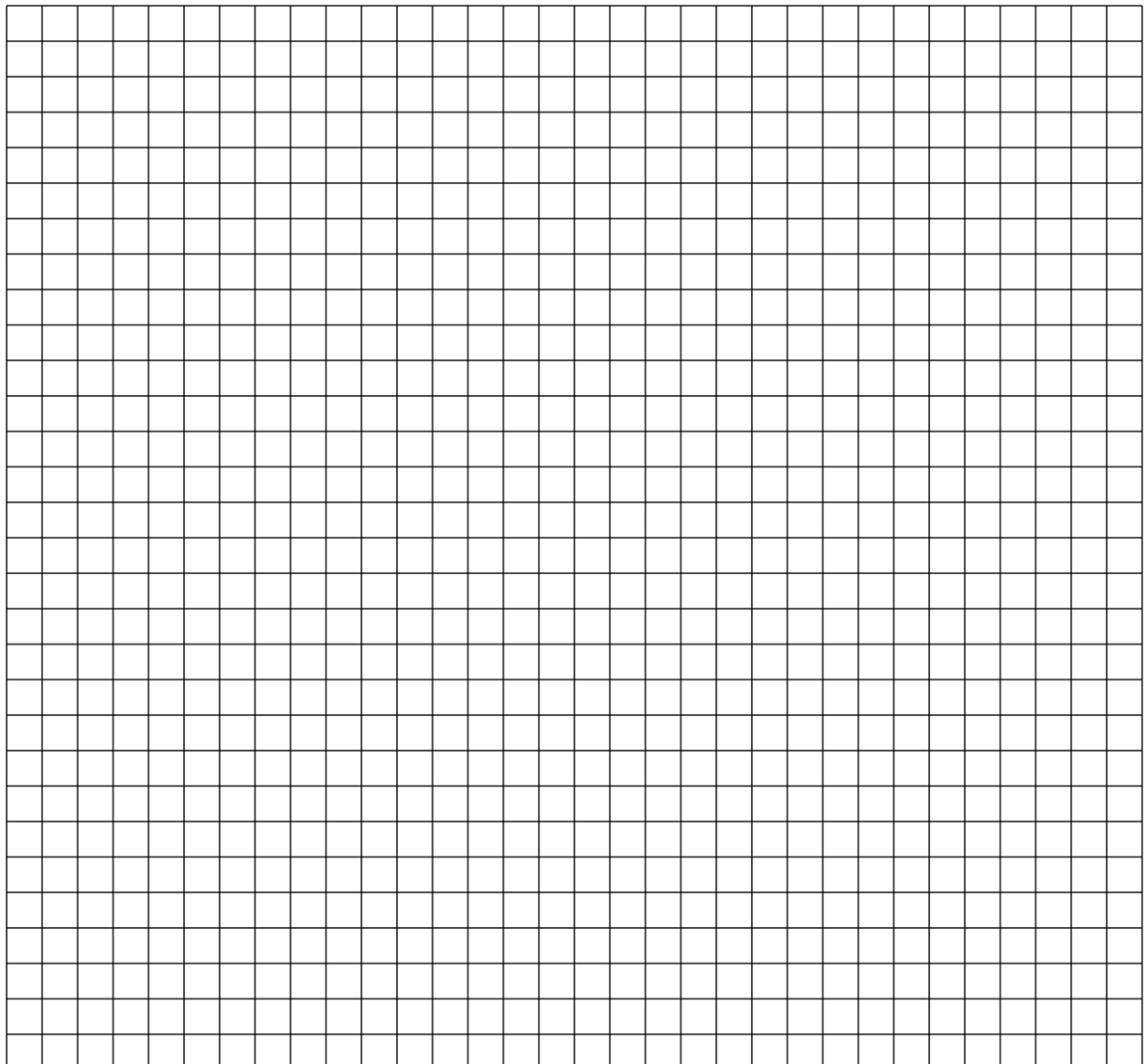


- ③ Herr Wiesener betreibt eine kleine Bäckerei. Er beauftragt Sie mit der Installation eines neuen Schutzkontaktsteckdosenstromkreises für den Anschluss eines neuen Backofens. Er hat sich für das Modell JONAS mit einer Leistung von 15kW entschieden. Die Leitung soll in einem neuen Kanal verlegt werden. Die Umgebungstemperatur in der Bäckerei ist mit 40°C anzunehmen. Die Länge der zu verlegenden Leitung beträgt 80m.

/ 11

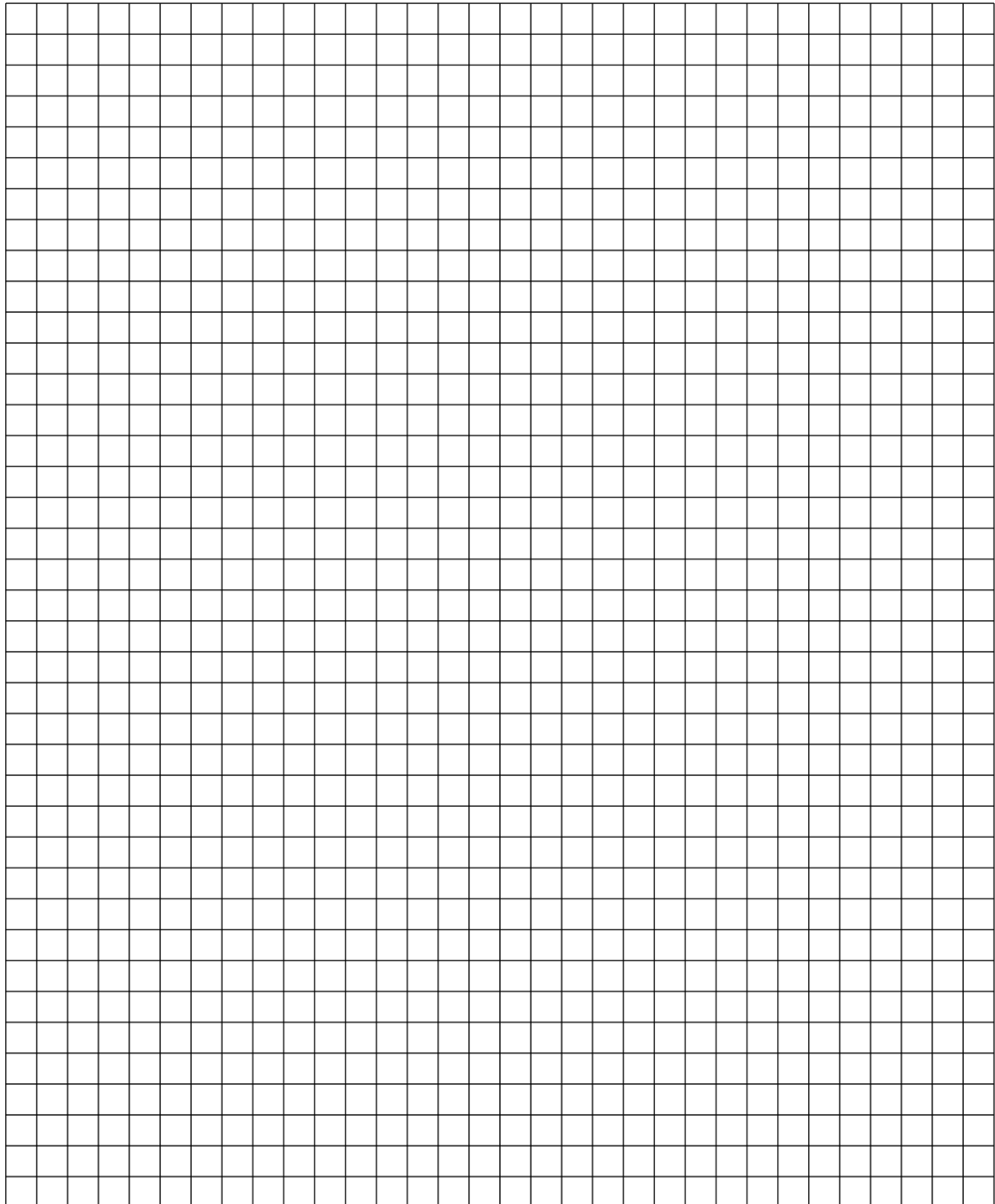

- ④ Welcher der drei Widerstände hat den größten und welcher den kleinsten Wert? / 1

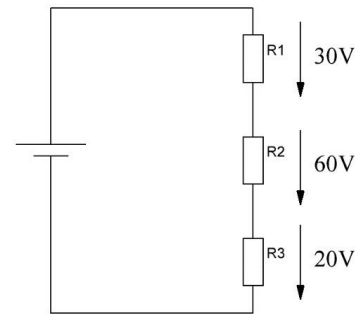- ☐ kleinster: R_3 ; größter R_1
☐ kleinster: R_2 ; größter R_1
☐ kleinster: R_1 ; größter: R_3
☐ kleinster: R_3 ; größter: R_2
☐ kleinster: R_2 ; größter: R_3



- ⑤ Bei Belastung vergrößert sich durch Erwärmung, der Innenwiderstand einer Spannungsquelle. Wie ändern sich die Klemmenspannung oder der Strom? / 1

- ☐ Die Klemmenspannung wird kleiner.
☐ Die Klemmenspannung wird größer.
☐ Die Klemmenspannung bleibt gleich.
☐ Der Strom nimmt zu.
☐ Der Strom bleibt gleich.

- ⑥ Welches Kriterium ist bei der Bestimmung des Leitungsquerschnitts gemäß Strombelastbarkeit nicht zu beachten? / 1

- ☐ Die Verlegeart
☐ Die Umgebungstemperatur.
☐ Die Leitungshäufung.
☐ Die Leitungslänge.
☐ Der Nennstrom.

- ⑦ Welches Kriterium ist bei der Bestimmung des Leitungsquerschnitts gemäß maximalem Spannungsfall nicht zu beachten? / 1


- ☐ Die Quellspannung.
☐ Der Nennstrom.
☐ Die Leitungslänge.
☐ Die Umgebungstemperatur.
☐ Das Leitungsmaterial.

- ⑧ Gegen welchen Fehler schützt ein Leitungsschutzschalter nicht? / 1

- ☐ Leiterschluss in einem Schalter
☐ Überstrom durch zu viele Verbraucher
☐ Körperschluss im TN-System mit PE-Anschluss am Verbraucher
☐ Überstrom durch einen Verbraucher mit zu hoher Leistung
☐ Kurzschluss

- ⑨ Welche der angegebenen Abschätzungen für den Wert des Gesamtwiderstandes R_G ist richtig? / 1

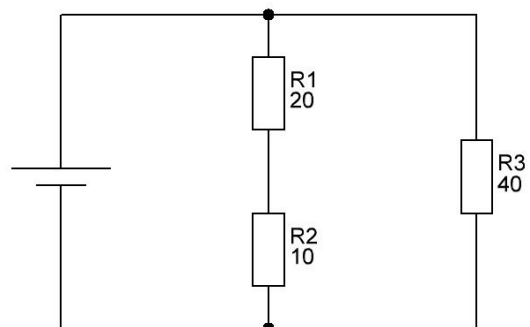
- ☐ R_G liegt zwischen $30\ \Omega$ und $40\ \Omega$
☐ R_G ist größer als $60\ \Omega$
☐ R_G ist größer als $30\ \Omega$
☐ R_G ist kleiner als $30\ \Omega$
☐ R_G ist genau $70\ \Omega$



⑩ In welcher Abbildung sind die Kennlinien richtig bezeichnet?


/ 1

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

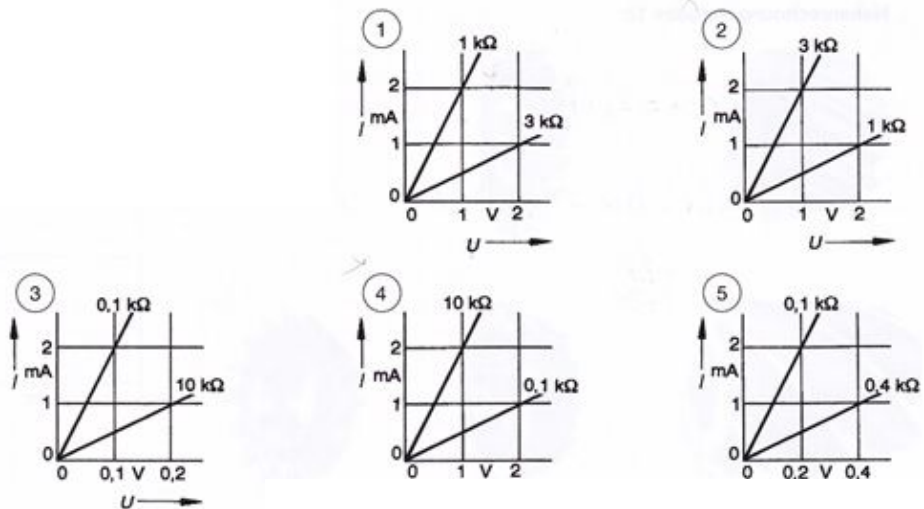

⑪ Welche Aussage zu dem Widerstandswert von R_1 in der dargestellten Schaltung ist richtig?

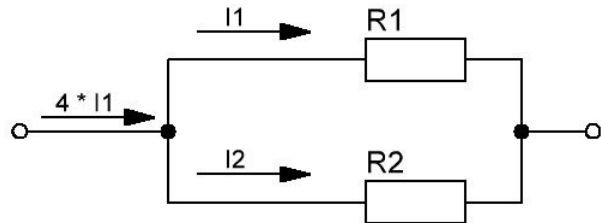- ☐ $R_1 = 0,333 \cdot R_2$
☐ $R_1 = 2 \cdot R_2$
☐ $R_1 = R_2$
☐ $R_1 = 0,5 \cdot R_2$
☐ $R_1 = 3 \cdot R_2$



⑫ Welcher Zusammenhang besteht zwischen Spannungszunahme und Leistungsänderung an einem elektrischen Verbraucher (R konstant)?

/ 1

- ☐ Bei doppelter Spannung erhöht sich die Leistung auf das Vierfache.
☐ Bei doppelter Spannung reduziert sich der Strom auf die Hälfte und die Leistung bleibt gleich.
☐ Bei doppelter Spannung reduziert sich die Leistung auf die Hälfte.
☐ Bei doppelter Spannung erhöht sich die Leistung um das Dreifache.
☐ Bei doppelter Spannung verdoppelt sich die Leistung.

⑬ Der Spannungsteiler mit den Widerständen R_1 und R_2 wird mit dem Widerstand $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ belastet. Welche Spannung liegt dann zwischen den Messpunkten B und C?

/ 1

- ☐ $U_{BC} = 25 \text{ V}$
☐ $U_{BC} = 50 \text{ V}$
☐ $U_{BC} = 75 \text{ V}$
☐ $U_{BC} = 100 \text{ V}$
☐ $U_{BC} = 125 \text{ V}$

