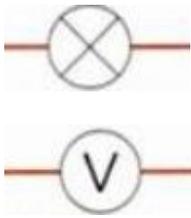



Name:

LEK-Strom B

① Ordne den abgebildeten Schaltzeichen ihre korrekte Bezeichnung zu! Verbinde mit Linien. / 5



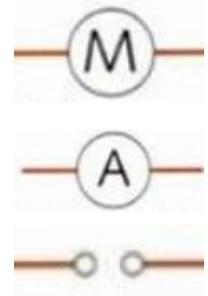Spannungsquelle
Motor
Strommessgerät
Glühlampe
Batterie
Spannungsmesser



② Fülle die Messwerttabelle aus! / 9

Messbereich in V	A	B	C
30			
1			
0,3			



③ Welche Regel gilt in einer Parallelschaltung für die Stromstärke? / 1

- $I = I_1 + I_2$
- $I = I_1 = I_2$
- $I = I_1 * I_2$

④ Wie lautet die Regel zur Spannung in einer Parallelschaltung? / 1

- $U = U_1 * U_2$
- $U = U_1 + U_2$
- $U = U_1 = U_2$

⑤ Welche Regel zur Stromstärke gilt in einer Reihenschaltung? / 1

- $I = I_1 * I_2$
- $I = I_1 = I_2$
- $I = I_1 + I_2$

⑥ Wie lautet die Regel zur Spannung in einer Reihenschaltung? / 1

- $U = U_1 + U_2$
- $U = U_1 * U_2$
- $U = U_1 = U_2$

Notenspiegel						
Note	1	2	3	4	5	6
Punkte	17	14	11	8	3	0
Ergebnisse						

Punkte: / 18

Note