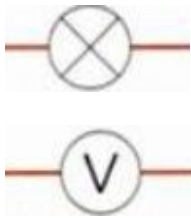



Name:

LEK-Strom B

- ① Ordne den abgebildeten Schaltzeichen ihre korrekte Bezeichnung zu! Verbinde mit Linien. / 5



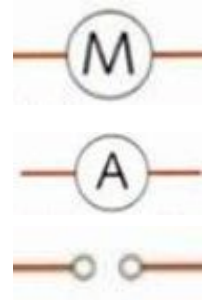Spannungsquelle
Motor
Strommessgerät
Glühlampe
Batterie
Spannungsmesser



- ② Fülle die Messwerttabelle aus! / 9

Messbereich in V	A	B	C
30			
1			
0,3			



- ③ Welche Regel gilt in einer Parallelschaltung für die Stromstärke? / 1
- ☐ $I = I_1 + I_2$
☐ $I = I_1 = I_2$
☐ $I = I_1 \cdot I_2$
- ④ Wie lautet die Regel zur Spannung in einer Parallelschaltung? / 1
- ☐ $U = U_1 \cdot U_2$
☐ $U = U_1 + U_2$
☐ $U = U_1 = U_2$
- ⑤ Welche Regel zur Stromstärke gilt in einer Reihenschaltung? / 1
- ☐ $I = I_1 \cdot I_2$
☐ $I = I_1 = I_2$
☐ $I = I_1 + I_2$
- ⑥ Wie lautet die Regel zur Spannung in einer Reihenschaltung? / 1
- ☐ $U = U_1 + U_2$
☐ $U = U_1 \cdot U_2$
☐ $U = U_1 = U_2$

Notenspiegel						
Note	1	2	3	4	5	6
Punkte	17	14	11	8	3	0
Ergebnisse						

Punkte: / 18

Note