

Schaltungen: Arduino/ Breadboard

①

Manche der folgenden Schaltungen sind funktionsfähig, andere haben Fehler. Entscheide, welche nicht funktionieren können und korrigiere die Fehler!

