Auf	σah	one	ctall	un	σ
Aui	gau	ens	sten	un	ደ

Nimm Die Kennlinie einer Siliziumdiode in beide Richtungen auf.

Hypothese

•

•

Aufbau (Schaltplan)

Messwerte

Richtung 1 Richtung 2 U in V I in A U in V I in A 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,4 0,4 0,45 0,45

Materialien

•

• _____

•

Physik Seite 1/2

	•				
1 1	1	$\alpha \nu$	-	m	
ப	а	וצ	а		m
	٠.,	ο.	•		

Richtung 1	Richtung 2
Interpretation	
Messunsicherheiten	
•	•
	•
•	•
•	•

Physik Seite 2/2