

Wie könnt ihr überprüfen welche Materialien Strom leiten und welche nicht?

Schaltskizze:

| Material | Leiter oder Nicht-Leiter |
|-----------------|---------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |