Was ist der elektrische Stromkreis?

Öffne die Lernstoftware auf https://www.lew-3male.de*media*6360/thema1der-elektrische-stromkreis.swf und schreibe dir handschriftlich die wichtigsten Informationen heraus.

Der elektrische Strom besteht aus..

Woraus besteht ein elektrischer Stromkreis? Schreibe mithilfe des Lernspiel die Bauteile auf. Skizziere einen Stromkreis mit Schaltzeichen.

Du darfst dir dann - wenn du willst - das Stromdiplom ausdrucken.

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter https://www.tutory.de/entdecken/dokument/078356a0

Spannung, Stromstärke und Widerstand

Öffne die Internetseite https://www.lew-3male.de/media/6361/thema_2_spannung_stromstaerke_widerstand.swf und führe die Aufgabe durch. Notiere dir die wichtigsten Informationen handschriftlich hier.

Was ist Spannung?

Was ist Stromstärke?

Was ist ein Widerstand?

Was ist das Ohmsche Gesetz?

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter https://www.tutory.de/entdecken/dokument/078356a0