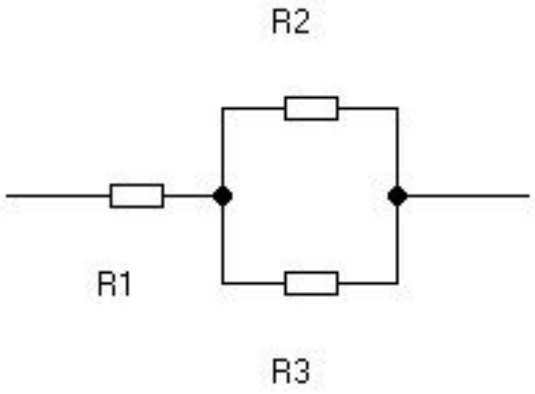

Gemischte Schaltung

Berechnen Sie für die gemischte Schaltung mit den Widerständen
R1 = 50 Ω
R2 = 100 Ω
R3 = 80 Ω

alle Ströme,
alle Spannungen und
alle Leistungen.

Lösungen

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/f71c1540