Schaltungen: Arduino/ Breadboard

①

Manche der folgenden Schaltungen sind funktionsfähig, andere haben Fehler. Entscheide, welche nicht funktionieren können und korrigiere die Fehler!

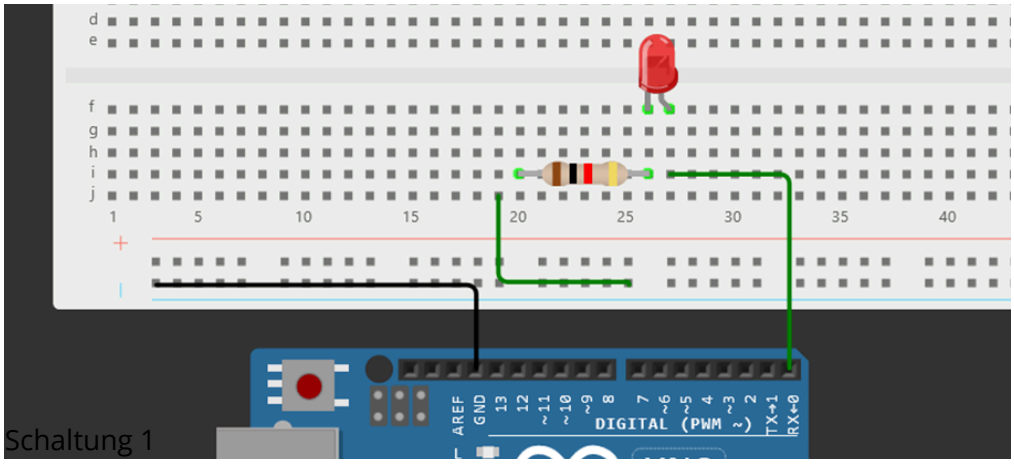

Schaltung 1

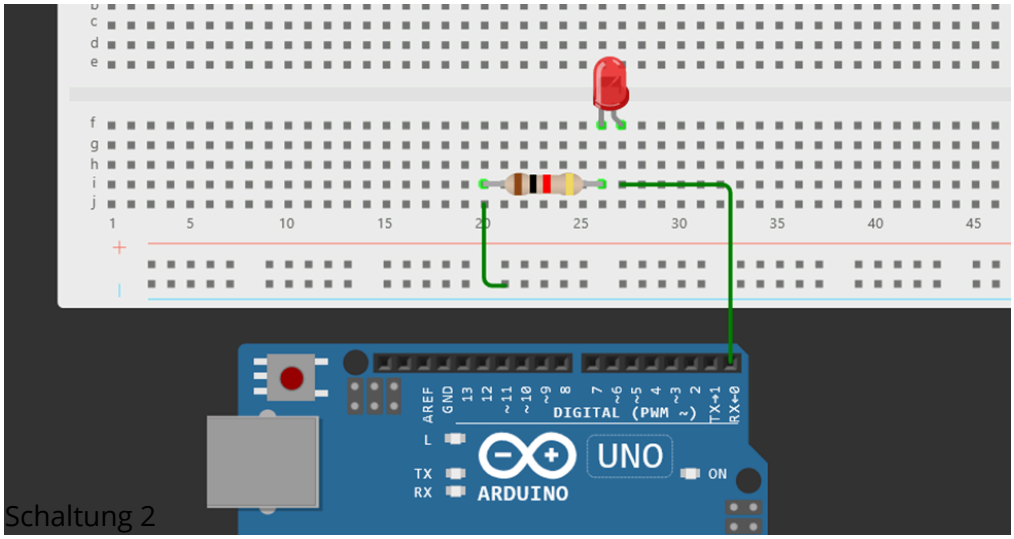

Schaltung 2

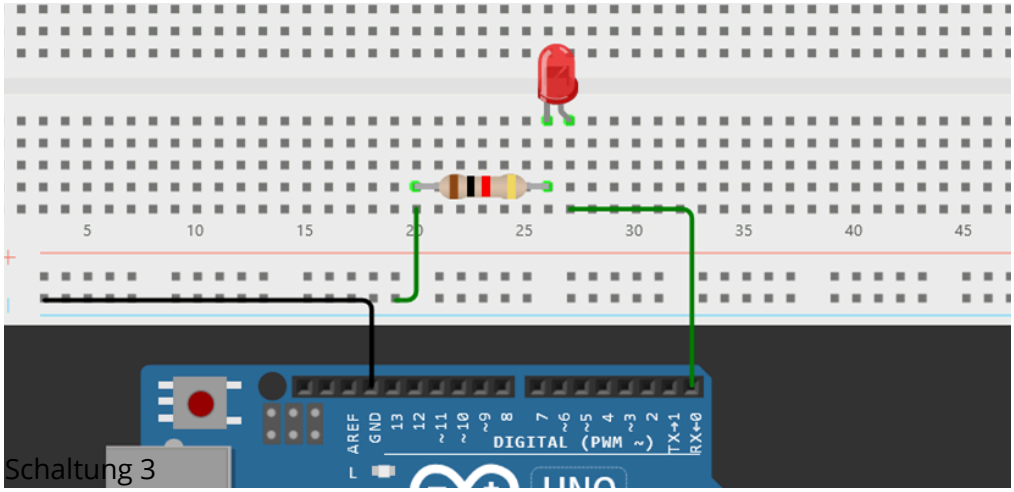

Schaltung 3

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/schaltungen_arduino