Aufgabenstellung

Nimm Die Kennlinie einer Siliziumdiode in beide Richtungen auf.

Hypothese

- _____
- _____

Aufbau (Schaltplan)

Messwerte

Richtung 1		Richtung 2	
U in V	I in A	U in V	I in A
0	0	0	0
0,1		0,1	
0,2		0,2	
0,3		0,3	
0,35		0,35	
0,4		0,4	
0,45		0,45	

Materialien

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/se-iu-kennlinie-von-diode-messen

Diagramm

Richtung 1

Richtung 2

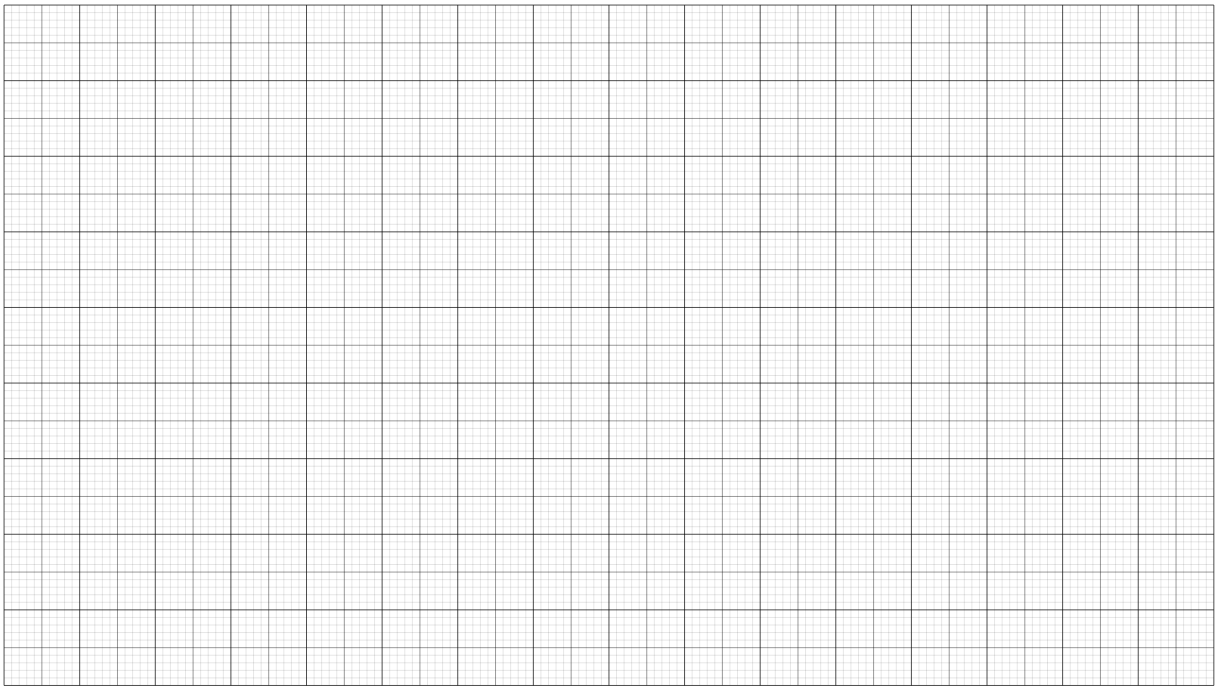

Interpretation

Messunsicherheiten

-
-
-
-
-
-

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/se-iu-kennlinie-von-diode-messen